
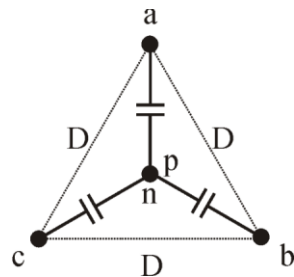


2022/05/31 電力工程導論 姓名\_\_\_\_\_ 學號\_\_\_\_\_

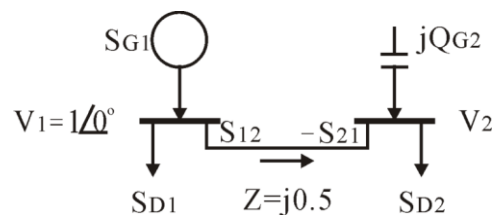
1. (20) Assume that 1. conductors are equally spaced,  $D$ , and have equal radii  $r$ . 2.  $q_a + q_b + q_c = 0$  ( $c_a = c_b = c_c = c$ ,  $v_a + v_b + v_c = 0$ ) 3.  $i_a + i_b + i_c = 0$ . Find (a)  $c = ?$  (b)  $\lambda_a = ?$



2. (20) A 60-Hz 138-kV 3 $\Phi$  transmission line is 225 mile long. The distributed line parameters are  $r = 0.169 \Omega/\text{mile}$ ,  $l = 2.093 \text{ mH}/\text{mile}$ ,  $c = 0.01427 \mu\text{F}/\text{mile}$ ,  $g = 0$ . The transmission line delivers 40 MW at 132 kV with 95% power factor lagging. (a) Find the sending-end voltage and current. (b) Find the transmission line efficiency.
3. (20)  $V_1 = 1 \angle 0^\circ$ ,  $jQ_{G2} = j1.0$ ,  $Z_L = j0.5$ ,  $S_{D2} = P_{D2} + j1.0$ . Find  $S_1$  and  $V_2$ . We consider the solution as a function of  $P_{D2}$  for  $P_{D2} \geq 0$ . (a) If  $P_{D2} > 1 \Rightarrow V_2 = ?$  (b) If  $P_{D2} = 1 \Rightarrow V_2 = ?$  (c) If  $P_{D2} = 0.5 \Rightarrow V_2 = ?$



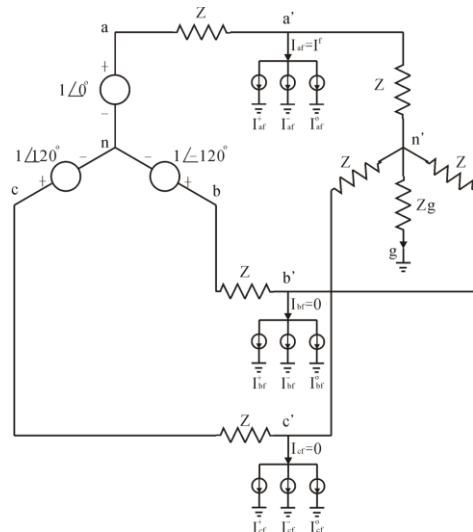4. (20) Fault current:  $I^f = [I_{af} \ I_{bf} \ I_{cf}] = [I^f \ 0 \ 0]$ . Find the symmetrical components of single line-to-ground faults currents.



5. (20)  $v_a = 180 \cos \omega t$ ,  $v_b = 180 \cos (\omega t - 120^\circ)$ ,  $v_c = 180 \cos (\omega t + 120^\circ)$  (a) Find abc Reference Frame to Stationary Reference Frame (b) Stationary Reference Frame to Synchronous Reference Frame