
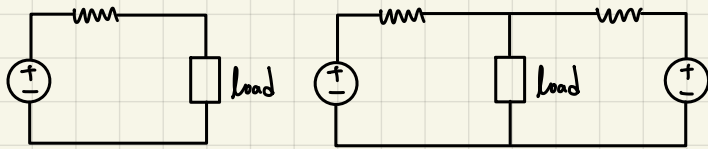



① DC  $L$  short  $C$  open . 升降压靠电力电子

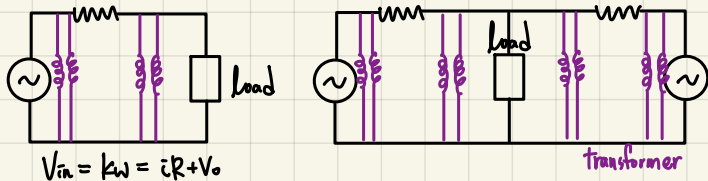


② AC  $LS = j\omega L$  .  $\frac{1}{CS} = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C}$




DC 空載  $i = 0$  .  $V_o = V_i = 100V$

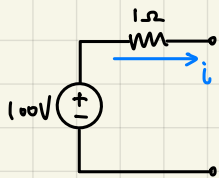


DC 輕載

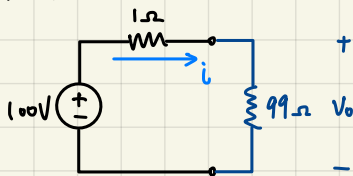

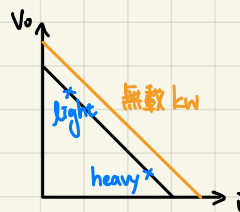
$$\begin{aligned} 100 &= (1+99) \times i \\ i &= 1A \\ V_o &= 1 \times 99 = 99V \end{aligned}$$



DC 重載

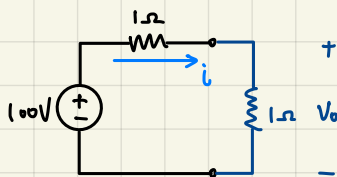

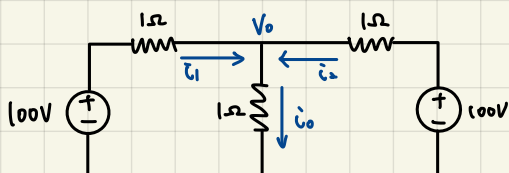
$$\begin{aligned} 100 &= (1+1) \times i \\ i &= 50 \\ V_o &= 50 \times 1 = 50V \end{aligned}$$





$$\begin{aligned} \frac{100-V_o}{1\Omega} + \frac{100-V_o}{1\Omega} &= \frac{V_o}{1\Omega} \\ 200 &= 3V_o \\ V_o &= \frac{200}{3} = 66.7V \end{aligned}$$

比單 vsource 好 (50V)

③ KVL ④ KCL

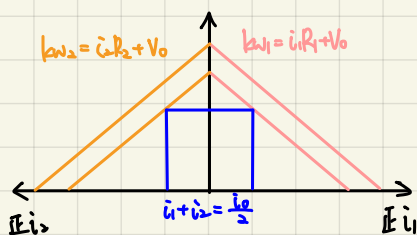

## AC 的升降压 (DC 升降压需靠电力电子)

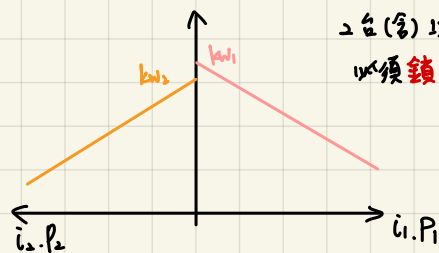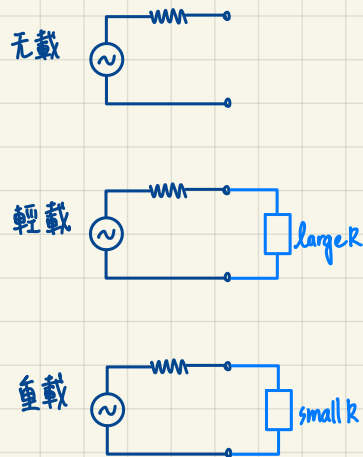

2 台(含)以上 AC 发电机  
必须锁相. 零误差

\* freq 相同零误差  
三相相序一样  
相角不能差太多

$$V_a = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{l}$$

(标)

通量不可任意改变 (AC 发电机锁相)

利用安培定律  $\oint H \cdot dl = Ni$

## parallel AC (并网)


1. equal rms line voltage
2. same phase sequence
3. equal phase angles
4. freq. of new generator (oncoming generator) equals to freq. of running system

service factor: 可容忍偶尔的过载


供应 Q (RC)  $E_a \cos \delta > V_f$  过激  
(高于额定功)

消耗 Q (RL)  $E_a \cos \delta < V_f$  欠激




供应 P (发电机)

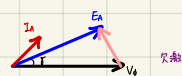


消耗 P (马达)

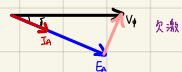

# The Transformer Phasor Diagram

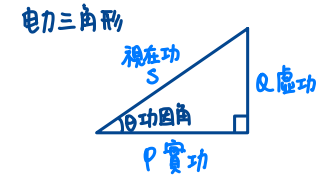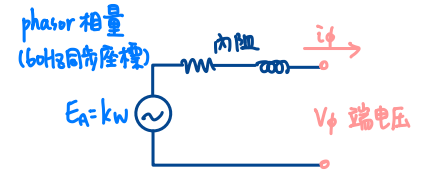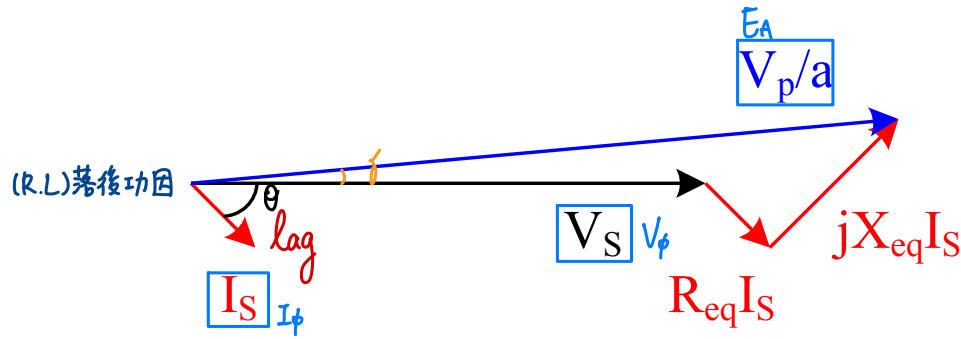

$\cos \theta$  功因 .  $S = P + jQ$

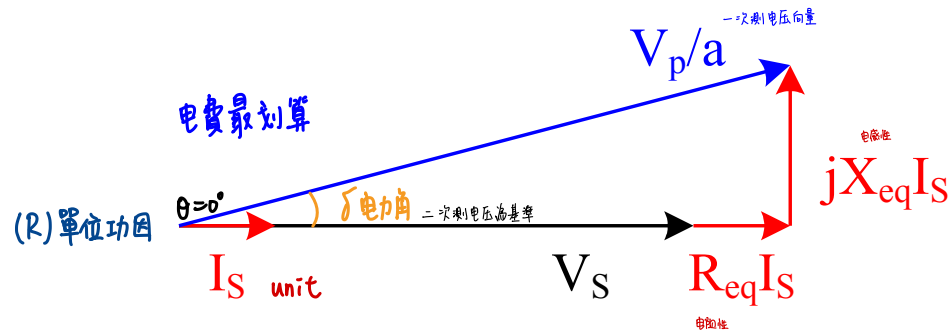

$$P_\phi = 3 V_\phi I_\phi \cos \theta$$


$$= \sqrt{3} V_{LL} I_{LL} \cos \theta$$

$V_{LL} = \sqrt{3} V_\phi$  全線電壓  
 $I_{LL} = I_\phi$  全線電流  
 $V_{LL} = V_\phi$  線電壓  
 $I_{LL} = \sqrt{3} I_\phi$  線電流

對發電機而言:  $E_A \sin \delta = I_A X_s \cos \theta$

$$P = 3 V_\phi I_A \cos \theta$$
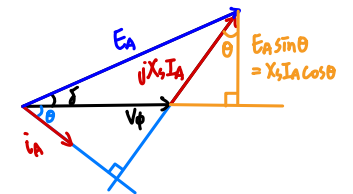
$$= \frac{3 V_\phi E_A \sin \delta}{X_s}$$



$\Rightarrow \delta = 0^\circ$ .  $P_{out} = 0$

$\delta = 90^\circ$ .  $P_{out} \Rightarrow \text{MAX}$  (崩潰桌)

